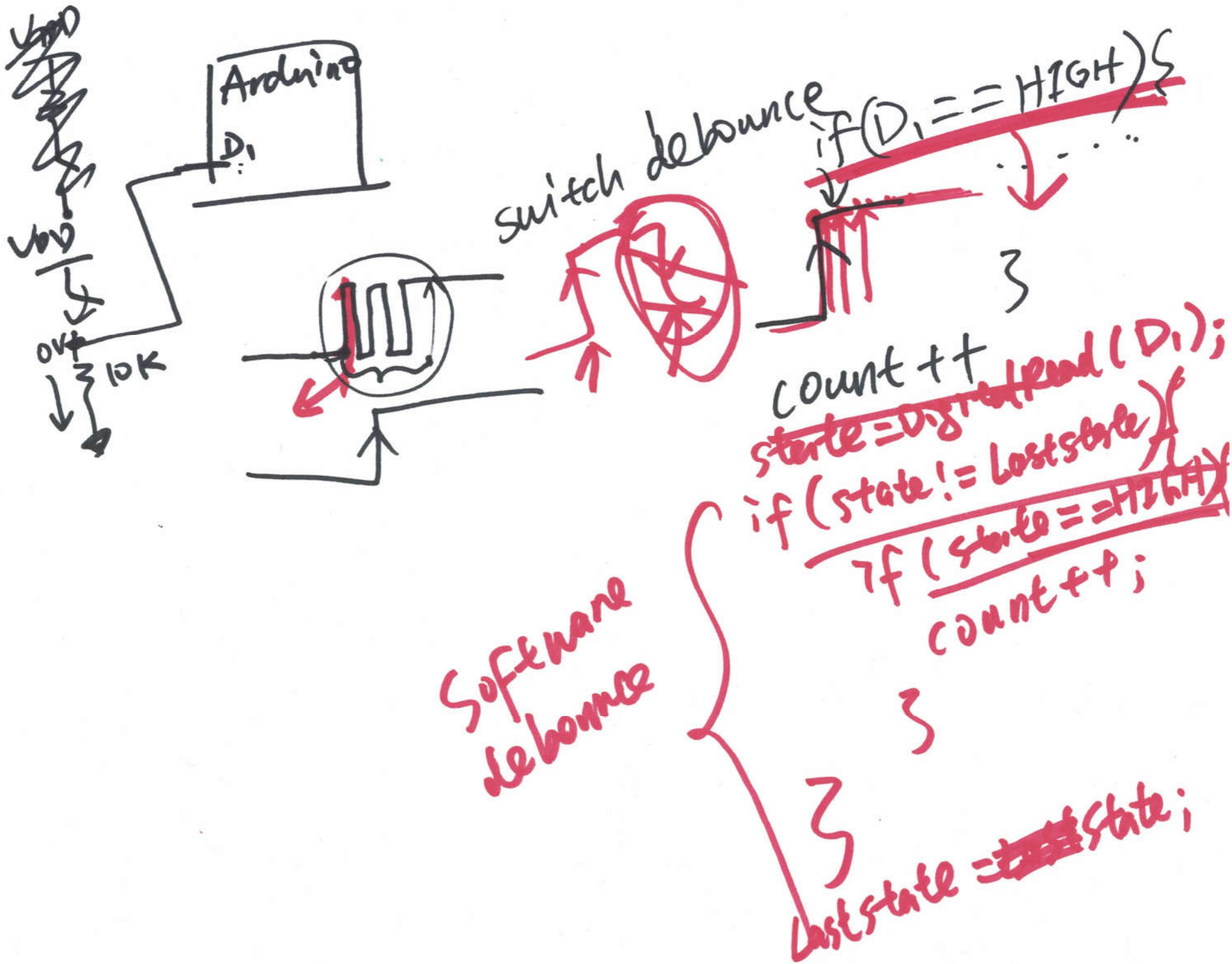
Vdd
Arduino
D1
Vdd
0V
10K
switch debounce
if(D1==HIGH){
. . . .
}
count++
state=DigitalRead(D1);
if(state!=Laststate){
if(state==HIGH)
count++;
}
Software debounce
Laststate=state;